

Universidade Federal de Minas Gerais

Organização de Computadores I

Professor: Daniel Macedo

Alunos: Guilherme Drummond Lima (2017014820), Breno de Sousa Matos (2017086007)

Decisões de Projeto:

Banco de Registradores:

Na elaboração do código do banco de registradores, foi criado um vetor de 8 posições com uma de palavra de 32 bits em cada. Para controle, foi adicionada uma entrada de 1 bit que determina se deve-se ler ou escrever uma palavra (0 significa leitura, e 1 significa escrita). Além disso, para identificar qual registrador será utilizado no pulso de clock atual, seja para escrita ou leitura, foi criada uma entrada de 3 bits, utilizada para endereçar os registradores. A implementação foi direta, visto que não encontramos muitos problemas para realizá-la (no caso do banco de registradores). A maior dificuldade encontrada foi assimilar a linguagem *verilog*.

ALU:

O módulo da ALU recebe três entradas (n_1 , n_2 e op) e tem como saída um número de 32 bits. Além disso, foram criados dois módulos auxiliares, um para realizar a multiplicação entre n_1 e n_2 e outro para realizar a divisão de n_1 por n_2 . A ALU é, basicamente, um controle que irá direcionar o fio de saída conforme a operação feita por cada módulo auxiliar.

Para a soma e subtração, foram utilizados os operadores já implementado no próprio *verilog* (“+” e “-”).

Para realizar a multiplicação, foi usado o algoritmo de multiplicação encontrado no livro texto adotado pela disciplina.

Para a divisão, é computado o dividendo, do bit mais significativo para o menos significativo, bit-a-bit e é realizado um shift para a esquerda a cada iteração. Enquanto o dividendo acumulado for menor

que o divisor, o output é preenchido com zero e realizada operação de shift à esquerda a cada iteração. Quando o dividendo acumulado torna-se maior ou igual ao divisor, o output é preenchido com 1 e a mesma operação de shift é realizada. Além disso, o divisor é subtraído do dividendo acumulado. Essa operação é realizada até os 32 bits da palavra serem processados. A divisão foi implementada dessa forma pois é bastante intuitiva, assemelhando-se à maneira ensinada no ensino básico.

Testes:


Os testes foram realizados utilizando a ferramenta *gtkwave* para representar em diagrama de ondas os valores simulados em dois *testbenches*.

Testes para a ALU:

Testbench:

```
guilherme@guilherme-Inspiron-5567:~/Documentos/oc1/tp2$ iverilog -o alu
alu          registradore    test_br.vcd    tst.v
alu.v        registradores  test.vcd
alu.vvp      registradores.v  tst
guilherme@guilherme-Inspiron-5567:~/Documentos/oc1/tp2$ iverilog -o alu alu.v
guilherme@guilherme-Inspiron-5567:~/Documentos/oc1/tp2$ vvp alu
VCD info: dumpfile test_alu.vcd opened for output.
n1=          17 , n2=          21 , op=0 , res=0000000000000000000000000000000000100110
n1=          55 , n2=          40 , op=1 , res=000000000000000000000000000000000001111
n1=           7 , n2=          12 , op=2 , res=00000000000000000000000000000000001010100
n1=          14 , n2=           3 , op=3 , res=0000000000000000000000000000000000000
n1=        9999 , n2=           1 , op=0 , res=00000000000000000000000000000000001001100010000
n1=           1 , n2=           2 , op=1 , res=1111111111111111111111111111111111111111
n1=          77 , n2=          11 , op=2 , res=0000000000000000000000000000000000101001111
n1=          999 , n2=           9 , op=3 , res=0000000000000000000000000000000000101111
guilherme@guilherme-Inspiron-5567:~/Documentos/oc1/tp2$
```

Formato de Onda:

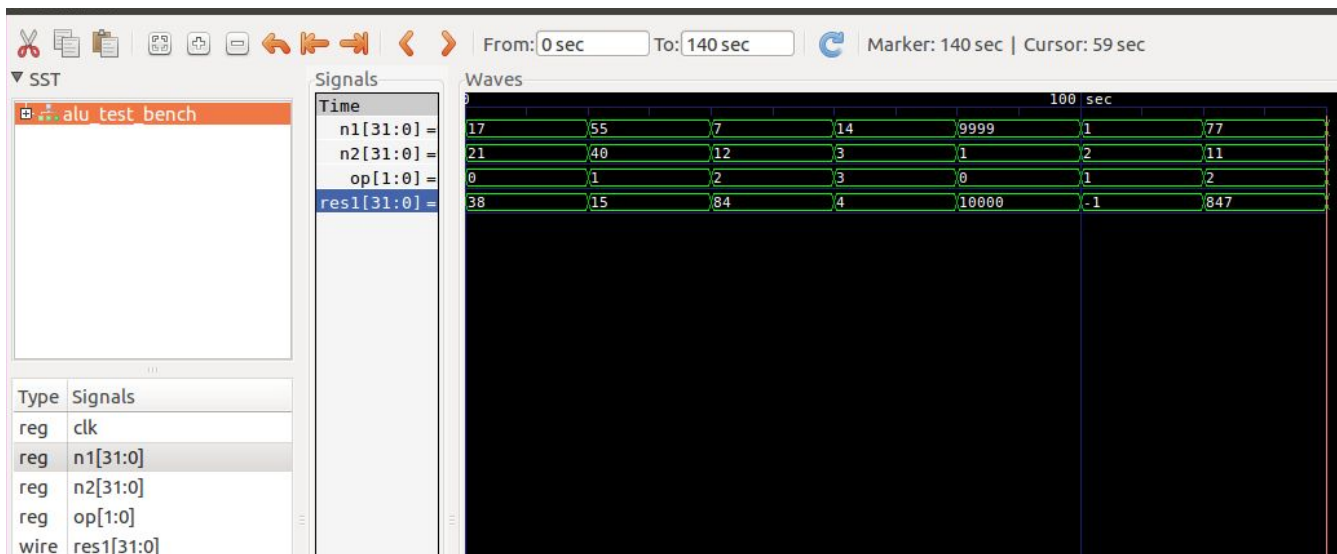


Testes para o banco de registradores:

Testbench:

```
guilherme@guilherme-Inspiron-5567: ~/Documentos/oc1/tp2
[9]+ Parado          gtkwave test_br.vcd
guilherme@guilherme-Inspiron-5567:~/Documentos/oc1/tp2$ iverilog -o registradore
s registradores.v
guilherme@guilherme-Inspiron-5567:~/Documentos/oc1/tp2$ vvp registradores
VCD info: dumpfile test_br.vcd opened for output.
escrita=1, n_reg=3 , dado_lido=      x , dado_escrito=      1001
escrita=0, n_reg=3 , dado_lido=      1001 , dado_escrito=      0
escrita=1, n_reg=7 , dado_lido=      1001 , dado_escrito=      511
escrita=0, n_reg=1 , dado_lido=      x , dado_escrito=      100
escrita=1, n_reg=0 , dado_lido=      x , dado_escrito=      999
escrita=0, n_reg=0 , dado_lido=      999 , dado_escrito=      131
escrita=1, n_reg=3 , dado_lido=      999 , dado_escrito=      991
escrita=0, n_reg=3 , dado_lido=      991 , dado_escrito=      1
^Z
[10]+ Parado          vvp registradores
guilherme@guilherme-Inspiron-5567:~/Documentos/oc1/tp2$
```

Formato de Onda:

 

Referências Bibliográficas:

Organização e Projeto de Computadores – A interface Hardware/Software, David A. Patterson and John L. Hennessy; Editora Campos, 3ª Edição.